Lab 1 | Ejercicio 1 (Informe)

Integrantes:

- Emanuel Nicolás Herrador (DNI 44.898.601)
- Juan Bratti (DNI 44.274.011)

Materia: Arquitectura de Computadoras 2023

Introducción

Modificaciones Realizadas

- 1. Imem
- 2. Maindec
- 3. Signext

Diagrama Final

Programa de Verificación

Introducción

Lo que llevamos a cabo en este ejercicio fue la modificación del microprocesador con pipeline, de tal forma que se incorpore la instrucción MOVZ sin que el funcionamiento de las instrucciones ya existentes se vea afectado. Detallaremos a continuación las modificaciones hechas.

Modificaciones Realizadas

La idea de las modificaciones es usar la estructura que originalmente se encontraba en los módulos brindados por la cátedra, simplemente haciendo que <u>MOVZ</u> se "aplique" en el **signext** y colocando las señales de control en base a las modificaciones que éste realiza (como por ejemplo, *escritura en registro*).

Ya respecto a las modificaciones en particular y detalle en el micro que realizamos, éstas se mencionan a continuación:

1. Imem

 Se agregó el código original brindado por la cátedra con las instrucciones NOP para evitar los hazards de dato y control, e instrucciones de tipo MOVZ para probar su correcto funcionamiento con diferentes LSL. Además, fue necesario agrandar el tamaño de ROM y del address de imem:

```
// Cambios en el address de imem
input logic [ 7 : 0] addr,

// Cambios en el tamaño del ROM
logic [N-1 : 0] ROM[0 : 255]
```

 Respecto al programa que se utilizó, se brinda más detalle en la sección Programa de Verificación.

2. Maindec

• Se agregó el caso para MOVZ para generar las señales de control correspondientes para que se ejecute correctamente. Para ello, lo que se hizo fue agregar el siguiente caso al case:

```
11'b110_1001_01??:
{Reg2Loc, ALUSrc, MemtoReg, RegWrite, MemRead, MemWrite, Branch, ALUOp} = 9'b110100001; // MOVZ
```

- Respecto a las señales, se consideró lo siguiente:
 - Reg2Loc → 1 ⇒ Implica que se debe considerar el registro Rd (como referencia de la GreenCardLEGv8) → Es decir, para los bits [4..0]
 - ALUSrc → 1 ⇒ Implica que lo que se pasa como valor B a la ALU, es el signImm_E
 - MemtoReg → 0 ⇒ Implica que el valor que se quiere utilizar para escribir en el registro (hacer WriteBack), es el que sale como resultado de la ALU.
 - **RegWrite** → 1 ⇒ Implica que se escribe en un registro
 - MemRead → 0 ⇒ Implica que no se lee de memoria
 - **MemWrite** → 0 ⇒ Implica que no se escribe en memoria
 - o Branch → 0 ⇒ Implica que no se realiza un salto
 - ALUOp → 01 ⇒ Implica que la ALU va a hacer pass b (para que pase el valor del inmediato que viene desde signext)
 - Este hace que en *aludec*, el *alucontrol* sea el mismo que el de CBZ (i.e., 4'b0111) ⇒ Para el *pass b*

3. Signext


• En este módulo lo que agregamos fueron los casos para implementar las extensiones de signo correspondientes al hacer los *LSL* en la instrucción MOVZ.

```
// MOVZ:
11'b110_1001_0100: y = {{(N - 16) {1'b0}}, a[20 : 5]}; // LSL 00
11'b110_1001_0101: y = {{(N - 32) {1'b0}}, a[20 : 5], 16'b0}; // LSL 01
11'b110_1001_0110: y = {{(N - 48) {1'b0}}, a[20 : 5], 32'b0}; // LSL 10
11'b110_1001_0111: y = {{(N - 64) {1'b0}}, a[20 : 5], 48'b0}; // LSL 11
```

Diagrama Final


En el diagrama final, la idea es utilizar la estructura del micro que nos brindó la cátedra, sin agregar módulos nuevos, sino implementando toda la funcionalidad de MOVZ dentro de estos y con el uso de las señales de control. Por ello, entonces, el diagrama final es el mismo, con los módulos modificados marcados en rojo:

Paneo general de los cambios

 


Están marcados en rojo los módulos que engloban los componentes que fueron modificados.

Cambios específicos en datapath

 

Esta marcado en rojo el componente de signext que fue modificado.

Cambios específicos de controller

 

Está marcado en rojo el componente maindec que fue modificado.

Programa de Verificación

El programa de verificación utilizado contiene tanto el programa original con las instrucciones *NOP* para evitar *hazard*s, como las pruebas para <u>MOVZ</u> que ideamos, las cuales se encuentran en la parte final del test, donde tenemos un caso para cada tipo de *LSL*.

```
.text
   .org 0x0000
   STUR X1, [X0, #0] // MEM 0:0x1
   STUR X2, [X0, #8] // MEM 1:0x2
   STUR X3, [X16, #0] // MEM 2:0x3
   ADD X3, X4, X5
      ADD XZR, XZR, XZR
      ADD XZR, XZR, XZR
   STUR X3, [X0, #24] // MEM 3:0x9
   SUB X3, X4, X5
      ADD XZR, XZR, XZR
      ADD XZR, XZR, XZR
   SUB X4, XZR, X10
      ADD XZR, XZR, XZR
      ADD XZR, XZR, XZR
   STUR X4, [X0, #40] // MEM 5:0xFFFFFFFFFFF6
   ADD X4, X3, X4
      ADD XZR, XZR, XZR
      ADD XZR, XZR, XZR
   STUR X4, [X0, #48] // MEM 6:0xFFFFFFFFFFF5
   SUB X5, X1, X3
      ADD XZR, XZR, XZR
      ADD XZR, XZR, XZR
   STUR X5, [X0, #56] // MEM 7:0x2
   AND X5, X10, XZR
      ADD XZR, XZR, XZR
      ADD XZR, XZR, XZR
   STUR X5, [X0, #64] // MEM 8:0x0
   AND X5, X10, X3
      ADD XZR, XZR, XZR
      ADD XZR, XZR, XZR
```

```
STUR X5, [X0, #72] // MEM 9:0xA
   AND X20, X20, X20
      ADD XZR, XZR, XZR
       ADD XZR, XZR, XZR
   STUR X20, [X0, #80] // MEM 10:0x14
   ORR X6, X11, XZR
      ADD XZR, XZR, XZR
       ADD XZR, XZR, XZR
   STUR X6, [X0, #88] // MEM 11:0xB
   ORR X6, X11, X3
      ADD XZR, XZR, XZR
       ADD XZR, XZR, XZR
   LDUR X12, [X0, #0]
       ADD XZR, XZR, XZR
       ADD XZR, XZR, XZR
   ADD X7, X12, XZR
      ADD XZR, XZR, XZR
       ADD XZR, XZR, XZR
   STUR X7, [X0, \#104] // MEM 13:0x1
   STUR X12, [X0, #112] // MEM 14:0x1
   ADD XZR, X13, X14
   STUR XZR, [X0, #120] // MEM 15:0x0
   CBZ X0, L1
       ADD XZR, XZR, XZR
       ADD XZR, XZR, XZR
       ADD XZR, XZR, XZR
   STUR X21, [X0, \#128] // MEM 16:0x0 (si falla CBZ =21)
L1: STUR X21, [X0, #136] // MEM 17:0x15
   ADD X2, XZR, X1
       ADD XZR, XZR, XZR
       ADD XZR, XZR, XZR
L2: SUB X2, X2, X1
   ADD X24, XZR, X1
       ADD XZR, XZR, XZR
       ADD XZR, XZR, XZR
   STUR X24, [X0, #144] // MEM 18:0x1 y MEM 19=0x1
   ADD X0, X0, X8
   CBZ X2, L2
      ADD XZR, XZR, XZR
       ADD XZR, XZR, XZR
       ADD XZR, XZR, XZR
   STUR X30, [X0, #144] // MEM 20:0x1E
   ADD X30, X30, X30
   SUB X21, XZR, X21
      ADD XZR, XZR, XZR
   ADD X30, X30, X20
      ADD XZR, XZR, XZR
       ADD XZR, XZR, XZR
   LDUR X25, [X30, #-8]
   ADD X30, X30, X30
       ADD XZR, XZR, XZR
       ADD XZR, XZR, XZR
   ADD X30, X30, X16
      ADD XZR, XZR, XZR
       ADD XZR, XZR, XZR
   STUR X25, [X30, #-8] // MEM 21:0xA (= MEM 9)
   // PRUEBAS PARA MOVZ
   MOVZ X29, #0xFFFF, LSL #0
       ADD XZR, XZR, XZR
       ADD XZR, XZR, XZR
```

Los resultados obtenidos son los siguientes (*para leer de mem.dump*, recomendamos usar el script <u>processor_tb_check.py</u> que se encuentra en PipelinedProcessorPatterson-Modules/test-benches, el cual lo muestra de forma más "limpia"):

```
helcsnewsxd@helcsnewsxd-ThinkPad-T418:~/Documentos/Arqui-Labo1/Laboratorio
atterson-Modules/test-benches$ echo; python3 processor_tb_check.py; echo

Memoria RAM de Arm:

Address Data

0 0x1
1 0x2
2 0x3
3 0x9
4 0xfffffffffffff
5 0xfffffffffff
5 0xfffffffffff
6 0 xffffffffff
7 0x2
8 0x0
9 0xa
10 0x14
11 0xb
12 0xfffffffffff
13 0x1
14 0x1
15 0x0
16 0x0
17 0x15
18 0x1
19 0x1
20 0xffff
21 0xa
22 0xffff
23 0xffff0000
24 0xfffff000000000000
25 0xf
```